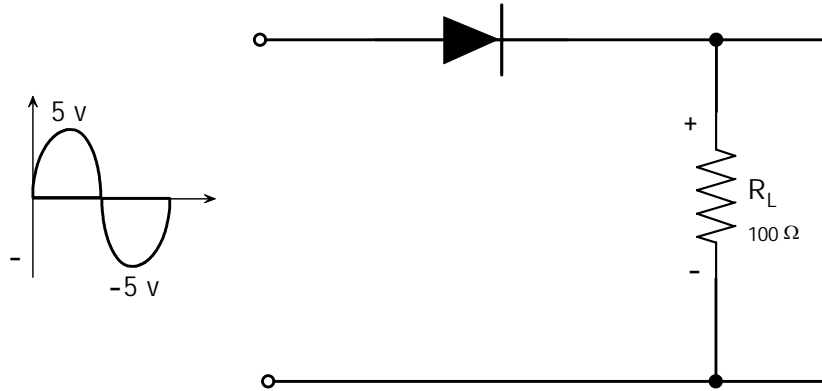


تمارين

١ - ارسم شكل الجهد على المقاومة R_L للدائرة التالية:



٢ - ارسم شكل الجهد على المقاومة R_L و احسب قيمة الجهد المستمر للخروج للدوائر التالية ؟

