

٢. أوجد قيمة المقاومة  $R_f$  لكي يعطي مكبر العمليات الكسب المطلوب  $A_{cl}$

