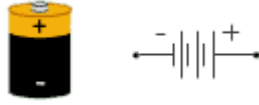


الدائرة الكهربائية ومكوناتها


تركيب الدائرة الكهربائية البسيطة : -

يتكون أي نظام كهربائي من:

1 - مصدر للجهد لتوليد الطاقة الكهربائية



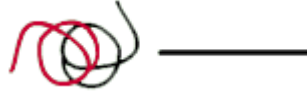2 - أسلاك توصيل تستخدم كممرات للتيار الكهربائي



3 - مفتاح للتحكم في وصل أو قطع مرور التيار الكهربائي



4 - حمل كهربائي (لمبة أو أي جهاز يعمل بالكهرباء)

