

نوع العطل	الجهد عند النقطة	الجهد عند النقطة
	A	B
Circuit OK	6V	3V
R ₁ open	0	0
R ₂ open	12V	6V
R ₃ open	6V	0
R ₄ open	6V	6V
C open	12V	6V
D open	6V	6V
R ₁ short	12V	6V
R ₂ short	0	0
R ₃ short	6V	6V
R ₄ short	6V	0

شكل (5- 10) تحديد الأعطال