

القدرة في دوائر التيار المستمر

الأهداف : -

- 1- لفهم تعريف ووظيفة القدرة الكهربائية.
- 2- لتعلم كيفية قياس القدرة المفقودة في دائرة تيار مستمر .

الأجهزة المستخدمة :

- 1 - وحدة التجارب الرئيسية
- 2 - كرت التجارب kl-13001
- 3 - جهاز قياس متعدد الأغراض
- 4 - أسلاك توصيل

خطوات التجربة : -

- 1- ضع وحدة التجارب KL-13001 على وحدة التجارب الرئيسية ، حدد الصندوق A .
- 2- باستخدام الأوميتر سجل قياس المقاومة $R1$ ؟

$$R1 = \quad k \Omega$$

- 3- اضبط الجهد الموجب على قيمة $+ 15 V$.