
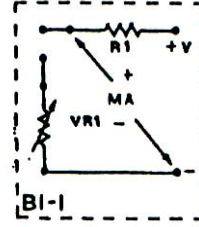


4- وصل الدائرة التالية :

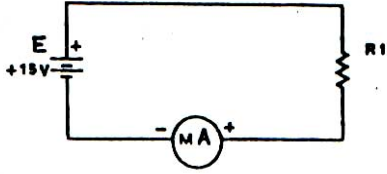

5- سجل قراءة التيار

$$I = \quad \text{mA}$$

6- احسب القدرة من المعادلة التالية

$$P = I \times V = \quad \text{W}$$

7- احسب القدرة من المعادلة التالية

$$P = V^2 / R = \quad \text{W}$$

8- احسب القدرة من المعادلة التالية

$$P = I^2 \times R = \quad \text{W}$$

9- هل جميع القيم متساوية .

لا

نعم

10- لأي الصور تحولت هذه القدرة الكهربائية ؟

.....

11- سجل ملاحظاتك ؟

.....  
 .....  
 .....