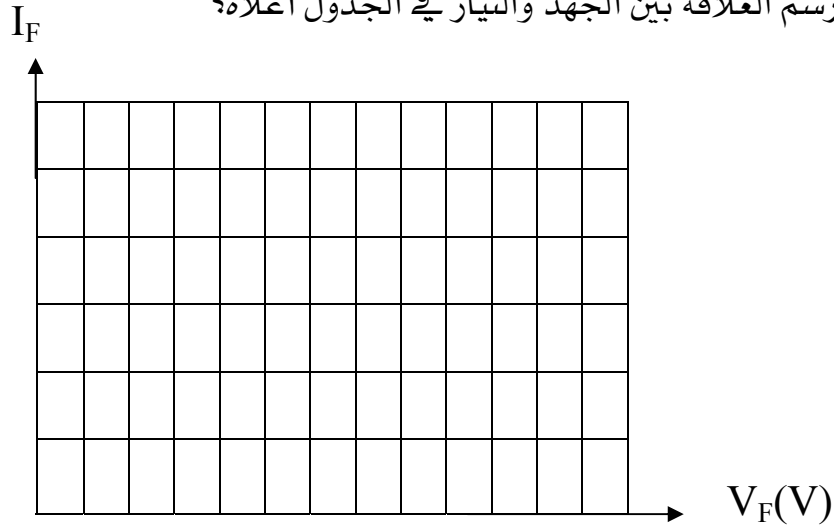


7 - تابع تغير التيار وسجل الجهود في الجدول التالي:

$I_F(\text{mA})$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_F(\text{V})$														

8 - ارسم العلاقة بين الجهد والتيار في الجدول أعلاه؟



9 - انزع جهاز قياس التيار ثم اعكس قطبية الدخل واضبط الجهد بواسطة المقاومة VR1 على 1V .

10 - أعد توصيل جهاز التيار وقيس قيمة التيار ثم أكمل الجدول :

$V_R(\text{V})$	-1	-2	-3	-4	-5
$I_R(\text{mA})$					

11 - ارسم العلاقة بين الجهد والتيار ؟

