


6 - من الرسم أوجد ما يلي :

$$V_{P.P} = \dots\dots\dots V$$

$$T = \dots\dots\dots V$$

$$F = 1/T = \dots\dots\dots Hz$$

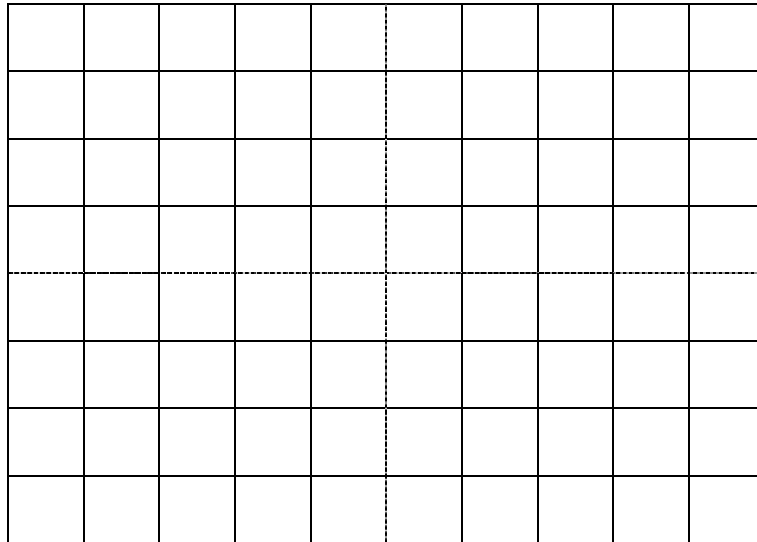7 - اعرض إشارة الخرج على القناة الثانية لجهاز راسم الاسلسكوب من على المقاومة R4.



8 - اكتب الفرق بين إشارة الدخل وإشارة الخرج؟

.....

.....

9 - من خلال إشارة الخرج أوجد ما يلي :

$$V_{P.P} = \dots\dots\dots V$$