

$$T = \dots\dots\dots$$

$$F = 1/T = \dots\dots\dots \text{Hz}$$

10 - وصل المكثف (C1) باستخدام الكلبيسات ثم ارسم إشارة الخرج .


11 - ماذا تلاحظ من اختلاف على شكل إشارة الخرج ؟

.....

.....

12 - استبدل المكثف C1 بالمكثف C2 وارسم إشارة الخرج ؟
