

13 - ما هي العلاقة بين سعة المكثف وإشارة الخرج؟ علما بأن $C1=10\mu F$, $C2=100\mu F$

.....
.....

14 - اكتب ملاحظاتك عن التجربة؟

.....
.....
.....