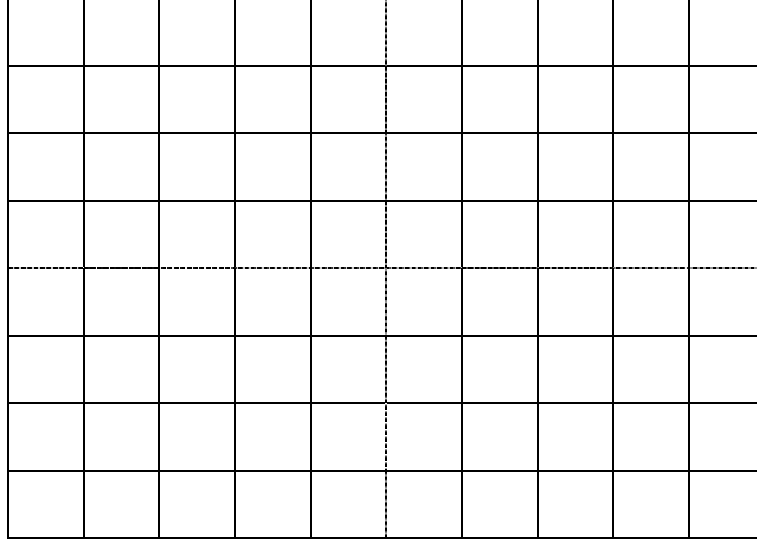


5 - ارسم شكل موجة الخرج ؟



6 - من الرسم أوجد ما يلي :

$$VP.P = \dots\dots\dots V$$

$$T = \dots\dots\dots V$$

$$F = 1/T = \dots\dots\dots Hz$$

7 - اعرض إشارة الخرج على القناة الثانية لجهاز راسم الاسلسكوب من على المقاومة R4.

