

8 - اكتب الفرق بين إشارة الدخل وإشارة الخرج؟

.....

.....

9 - من خلال إشارة الخرج أوجد ما يلي :

$$V_{P.P} = \dots\dots\dots V$$

$$T = \dots\dots\dots V$$

$$F = 1/T = \dots\dots\dots Hz$$

10 - وصل المكثف (C1) باستخدام الكليبسات ثم ارسم إشارة الخرج .

11 - غير مفتاح الجهد للأسلاكوب إلى قيمة كبيرة ثم أوجد قيمة جهد التموج؟

$$V_r = \dots\dots\dots V$$

12 - ماذا تلاحظ من اختلاف على شكل إشارة الخرج؟

.....

.....