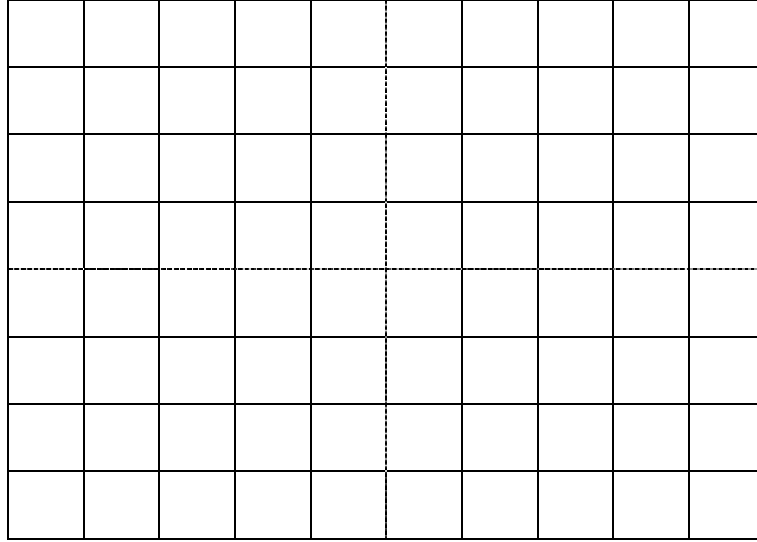


13 - استبدل المكثف C1 بالمكثف C2 وارسم إشارة الخرج ؟



14 - غير مفتاح الجهد للاسلكوب إلى قيمة كبيرة ثم أوجد قيمة جهد التموج؟

$$V_r = \dots\dots\dots V$$

15 - اكتب ملاحظتك عن التجربة ؟

.....

.....

.....