

4 - اضبط مصدر الجهد المستمر V_{in} على القيم الموضحة بالجدول أدناه وكذلك قيمة المقاومة $VR1$ وفي كل مرة سجل قيمة جهد الخرج .

V_{in}	$VR1$	V_{out}
8V	Max.(1k Ω)	
12V	Max.(1k Ω)	
10V	Max.(1k Ω)	
10V	Min (0 Ω)	

5 - سجل ملاحظاتك عن التجربة؟

.....

.....

.....