

$$I_F = \dots\dots\dots \text{mA}$$

$$V_F = \dots\dots\dots \text{V}$$

8 - غير في قيمة التيار وسجل النتائج في الجدول التالي :

$I_F(\text{mA})$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$V_F(\text{V})$										

9 - ارسم العلاقة بين التيار والجهد للثنائي LED من واقع النتائج التي حصلت عليها في الجدول أعلاه.

10 - اكتب ملاحظتك عن التجربة ؟

.....

.....

.....