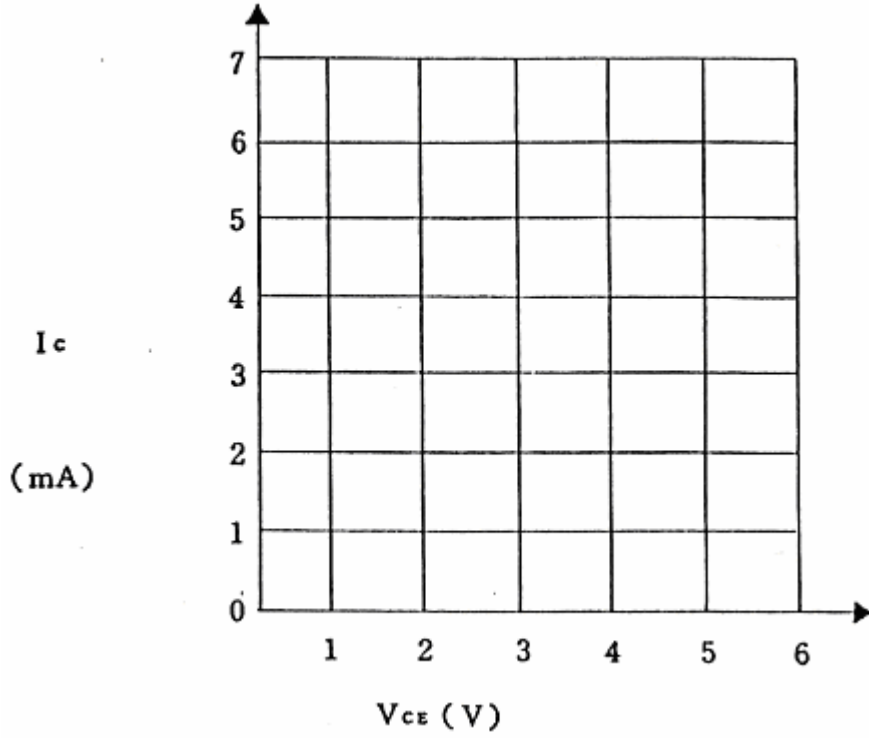


16 - ارسم منحنى الخصائص للخروج من خلال العلاقة بين  $V_{CE}$  و تيار المجمع  $I_C$  عند قيم  $I_B = 10, 20, 30 \mu A$ .



17 - اكتب ملاحظتك عن التجربة ؟

.....

.....

.....