

- 3 - صل جهد الدخل  $+10V$  إلى دخل الدائرة  $+V$  .
- 4 - لا تلمس مفتاح اللمس . وانظر إلى الثنائي الضوئي LED هل يضيء؟  
 نعم  لا
- 5 - باستخدام الفولتميتر قس الجهود عند النقاط الموضحة في الدائرة النظرية وسجل النتائج في الجدول أدناه.
- 6 - المس مفتاح اللمس وانظر إلى الثنائي LED هل يضيء؟  
 نعم  لا
- 7 - باستخدام الفولتميتر قس الجهود في حالة اللمس عند النقاط الموضحة في الدائرة النظرية وسجل النتائج في الجدول أدناه:

$V_F$	$V_E$	$V_D$	$V_C$	$V_B$	$V_A$	الحالة
						عدم لمس المفتاح
						لمس المفتاح

- 8 - سجل ملاحظتك على التجربة؟

.....

.....

.....