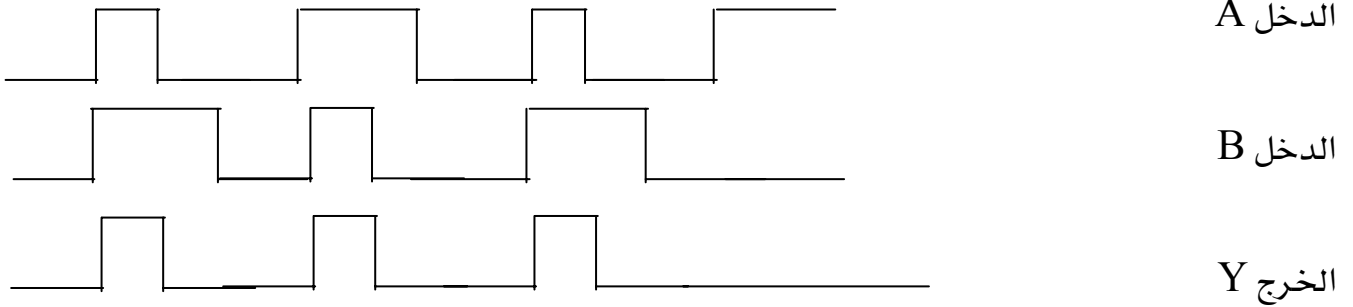


المخطط البياني الزمني لبوابة AND " الشكل الموجي لخرج البوابة "

مثال : إرسم المخطط البياني الزمني لخرج بوابة " و " AND ذات المدخلين إذا كانت إشارات الدخل كما هو موضح في الشكل التالي :

الحل :



مثال : إرسم المخطط البياني الزمني لخرج بوابة " و " AND ذات ثلاثة مداخل ، إذا كانت إشارات الدخل كما هو مبين في الشكل التالي :

الحل :

