

ارسم الرمز المنطقي لبوابة (OR) ذات الثلاثة مداخل ؟
اكتب جدول الصواب والمعادلة المنطقية لبوابة (OR) ؟

جدول الصواب : -

INPUT الدخل			OUTPUT الخرج
C	B	A	Y

التعبير البولي هو : $Y = (\quad)$

س٢ متى يكون الخرج ب (1) في بوابة (OR) ؟