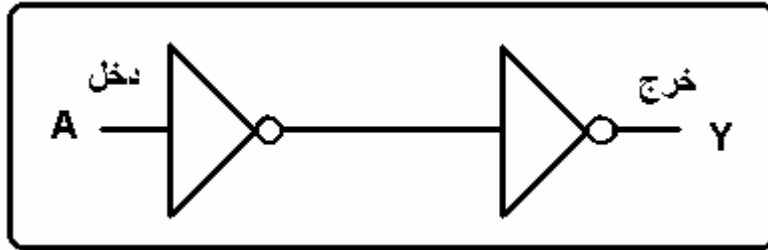


٢ - اكتب جدول الصواب لبوابة ( النفي ) NOT GATE .

INPUT الدخل	OUTPUT الخرج
A	Y
0	
1	

٣ - اكتب المعادلة المنطقية لبوابة ( النفي ) NOT GATE .  
Y = ( )

س١ - وصل الدائرة المنطقية التالية .



اكتب جدول الحقيقة لبوابة ( NOT ) .

الدخل	الخرج
INPUT	OUTPUT
A	Y
0	
1	

اكتب المعادلة المنطقية للخرج .  
Y = ( )

س٢ - اكتب ملحوظتك على خرج الدائرة ؟