

٢ - اكتب جدول الصواب : -

المدخلات		المخرجات	
A	B	المجموع (S)	المرحل (C)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

٣ - اكتب معادلة المجموع:

٤ - اكتب معادلة المرهل: