

والجدول التالي يوضح جميع القيم الرقمية الممكنة للمداخل (A,B,C,D) والخرج التماثلي V_{out} المقابل لها.

الدخل الرقمي				الخرج التماثلي
D	C	B	A	V_x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0.2
0	0	1	0	0.4
0	0	1	1	0.6
0	1	0	0	0.8
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1.2
0	1	1	1	1.4
1	0	0	0	1.6
1	0	0	1	1.8
1	0	1	0	2
1	0	1	1	2.2
1	1	0	0	2.4
1	1	0	1	2.6
1	1	1	0	2.8
1	1	1	1	3