

- ٩ - ضع المفاتيح (S2 & S1) على الوضع A .
١٠ - املأ الجدول التالي بالتغيير في المفاتيح (S2 & S1) .

الدخل		الخرج
S1	S2	
Lo=0	L0=0	
Lo=1	Lo=0	
Lo=0	Lo=1	
L0=1	Lo=1	

- ١١ - بعد أن رأيت الخرج الناتج لديك تكون بذلك قد قمت بتطبيق بوابة عملياً .
١٢ - ضع المفاتيح S3 على الوضع B بينما المفتاح S4 على الوضع A .
١٣ - املأ الجدول التالي بالتغيير في المفاتيح (S2 & S1) .

الدخل		الخرج
S1	S2	
Lo=0	L0=0	
Lo=1	Lo=0	
Lo=0	Lo=1	
L0=1	Lo=1	

- ١٤ - بعد أن رأيت الخرج الناتج لديك تكون بذلك قد قمت بتطبيق بوابة عملياً .