

الدخل				الخرج (Q) قبل النبضة				نبضة	الخرج (Q) بعد النبضة				المكافئ العشري
D	C	B	A	Q D	Q C	Q B	Q A		Q D	Q C	Q B	Q A	
0	0	0	0										
0	0	0	1										
0	0	1	0										
0	0	1	1										
0	1	0	0										
0	1	0	1										
0	1	1	0										
0	1	1	1										
1	0	0	0										
1	0	0	1										
1	0	1	0										
1	0	1	1										
1	1	0	0										
1	1	0	1										
1	1	1	0										
1	1	1	1										

٢٠. عندما نريد العد إلى 11 فإننا نضع الدخل     والتي نتحكم بها عن طريق

المفاتيح (S4,S3,S2,S1) على الوضع:

٢١. عندما تكون أوضاع الدخول     بهذا الوضع

فإن العداد يعد من  إلى  وتكون سعته العظمى

٢٢. ضع مفاتيح التحكم للتغذية الموجبة والسالبة في وضع الفصل .

٢٣. افصل تغذية منصة التجارب عن طريق المفتاح Power .

٢٤. أعد جميع المعدات إلى مواضع تخزينها .