

- ٢١ - عندما نريد العد تنازليا من 11 فإننا نضع الدخل والتي نتحكم بها عن طريق المفاتيح (S4,S3,S2,S1) على الوضع :
- ٢٢ - عندما تكون أوضاع الدخول بهذا الوضع فإن العداد يعد من إلى بما يكافئ عشريا من إلى
- ٢٣ - ضع مفاتيح التحكم للتغذية الموجبة والسالبة في وضع الفصل .
- ٢٤ - افصل تغذية منصة التجارب عن طريق المفتاح Power .
- ٢٥ - أعد جميع المعدات إلى مواضع تخزينها .